

Final Project: 2bits Full Adder Layout

第_7_組/學號__41171105H__ /姓名__盧昱廷__


	系級/學號	姓名
組員 1	科技系 115/41171109H	林易辰
	貢獻度:棒狀圖繪製/DRC 除錯 25%	
組員 2	科技系 115/41171105H	盧昱廷
	貢獻度: layout 繪製/ DRC 除錯 25%	
組員 3	機電系 116/41273102H	呂崇聖
	貢獻度: layout 繪製/ DRC 除錯 25%	
組員 4	機電系 116/ 41273158H	吳東翰
	貢獻度: layout 繪製/ DRC 除錯 25%	

例如: 貢獻度:佈局/尺寸/DRC 除錯... (25%)

1. Stick Diagram (15%)

Please draw the stick diagram of 2bit Full adder layout

以下是 stick diagram

 


2. PMOS/NMOS Size check (15%)


Please measured all PMOS width/length (W/L), all NMOS width/length (W/L)

Inverter: Pmos/ Nmos

Pmos : W=1.620um L=0.18um

 


Nmos : W=0.540um,L=0.180um

 


XNOR:pmos/nmos

Pmos : W=2.900um,L=0.18um

 


Nmos : W=1.084um,L=0.18um

 


NAND:pmos/nmos

 Pmos : $W=1.620\mu\text{m}$, $L=0.180\mu\text{m}$



 Nmos : $W=1.084\mu\text{m}$, $L=0.18\mu\text{m}$






3. Layout versus schematic discussion (20%)

Please explain the relationship between the layout of each part and its logic gate circuits.

將 XNOR without two input INV 的前面先接兩顆 INV，後面接一顆 INV 後，再將其與 Cin 接到下一個 XNOR without two input INV 前面的 INV，，接著接 INV 到 Sum。然後將其與 Cin 接到 NAND，再與 A 和 B 做的 NAND 進行一次 NAND 得到 Cout，此為 1 bit 全加器。將以上的複製一份，把第一份的 Cout 接到第二份的 Cin，就完成了 2 bits full adder。



我們將紅色部分改為 NAND。

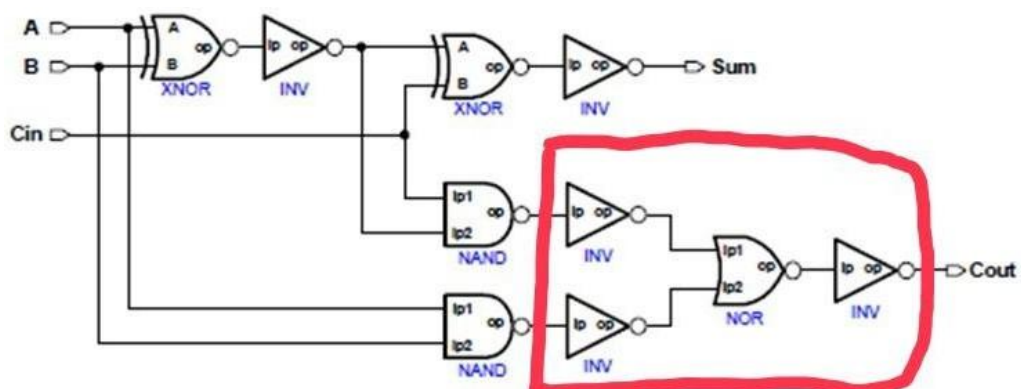

 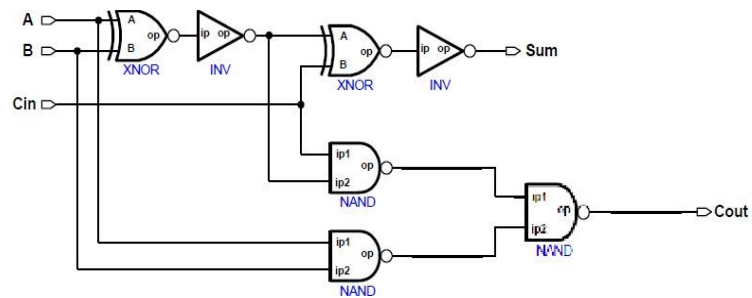

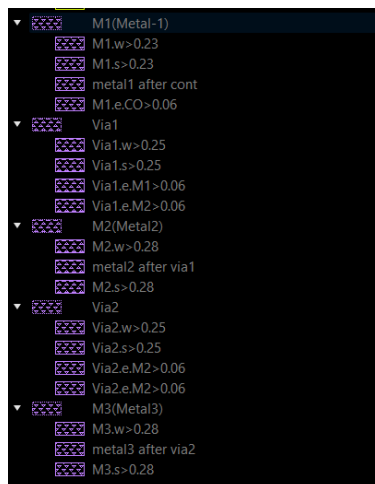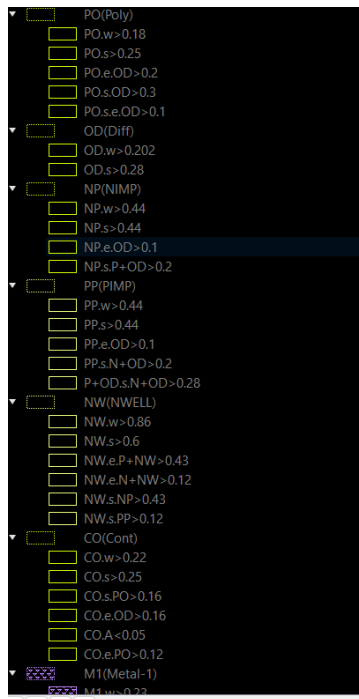4. DRC error check (20%)


Please copy the DRC error message or mask windows





5. Label Text check (15%)

Please show each node of A, B, Cin, Cout, Sum, vdd!, gnd!

名字都已標上

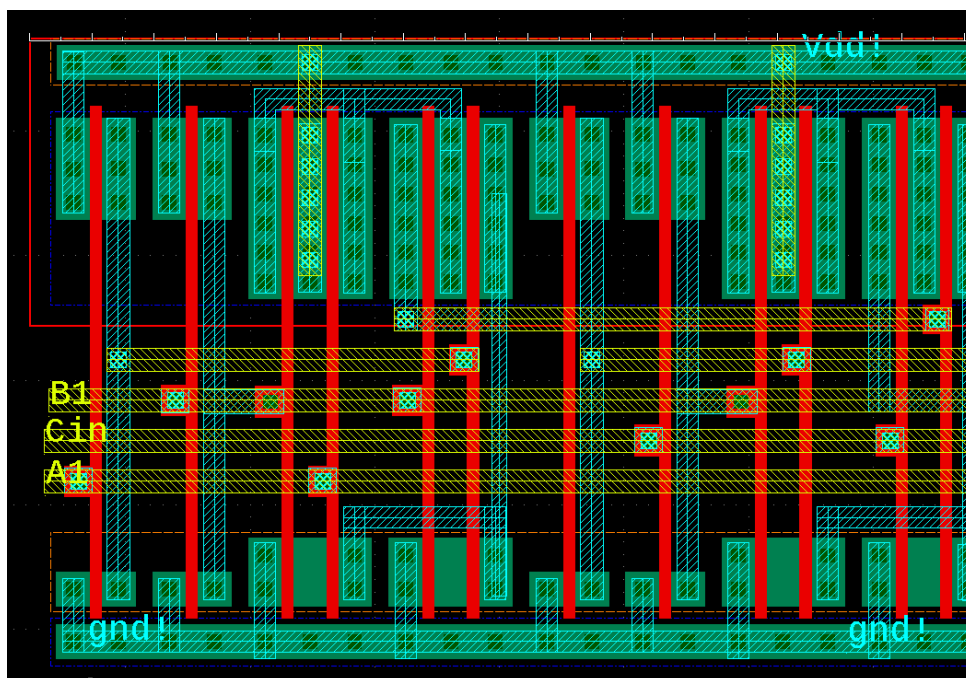

 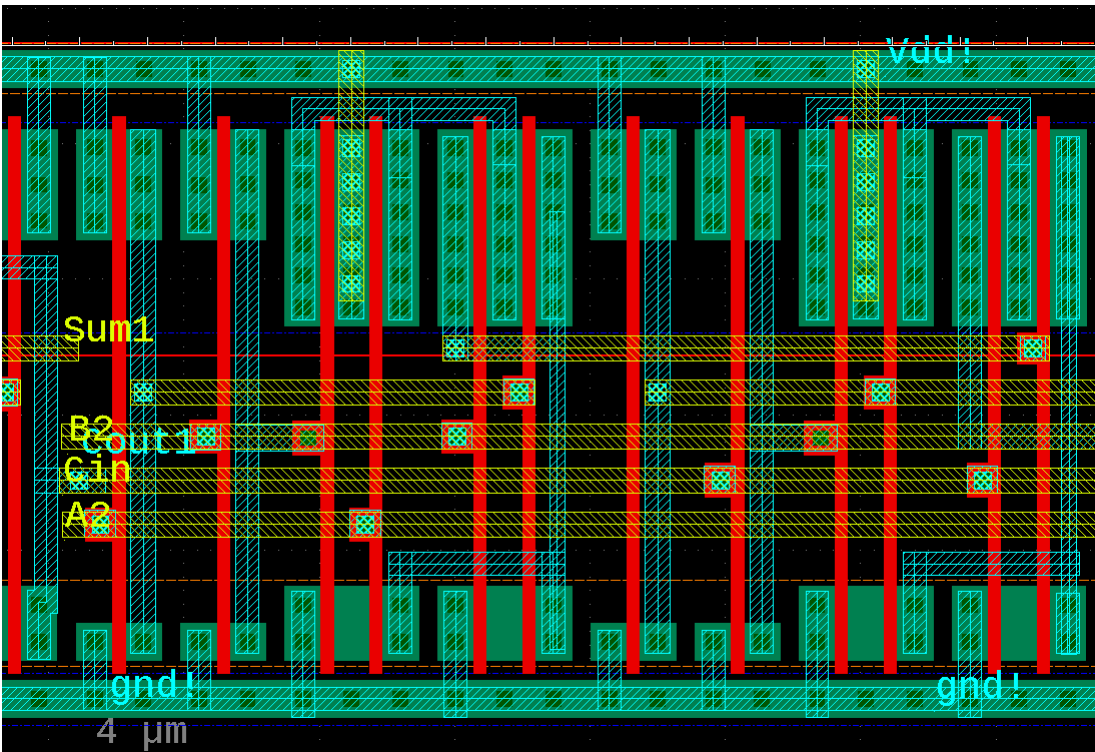

6. Layout Size (15%)

Please measure the chip size

$$\text{Size: } 47.622\mu\text{m} \times 10.081\mu\text{m} = 480.077382\mu\text{m}^2$$

